
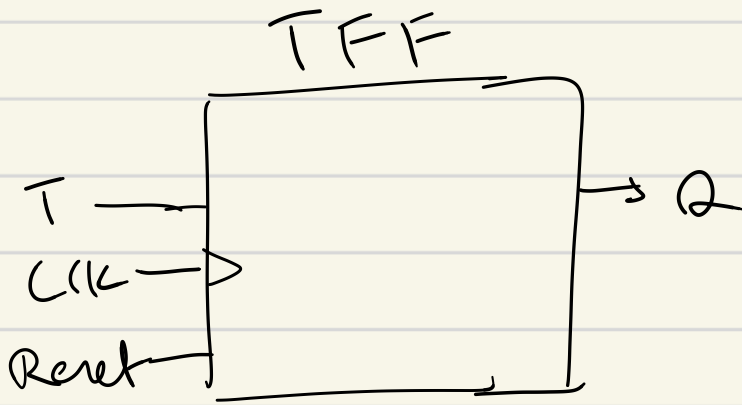


①

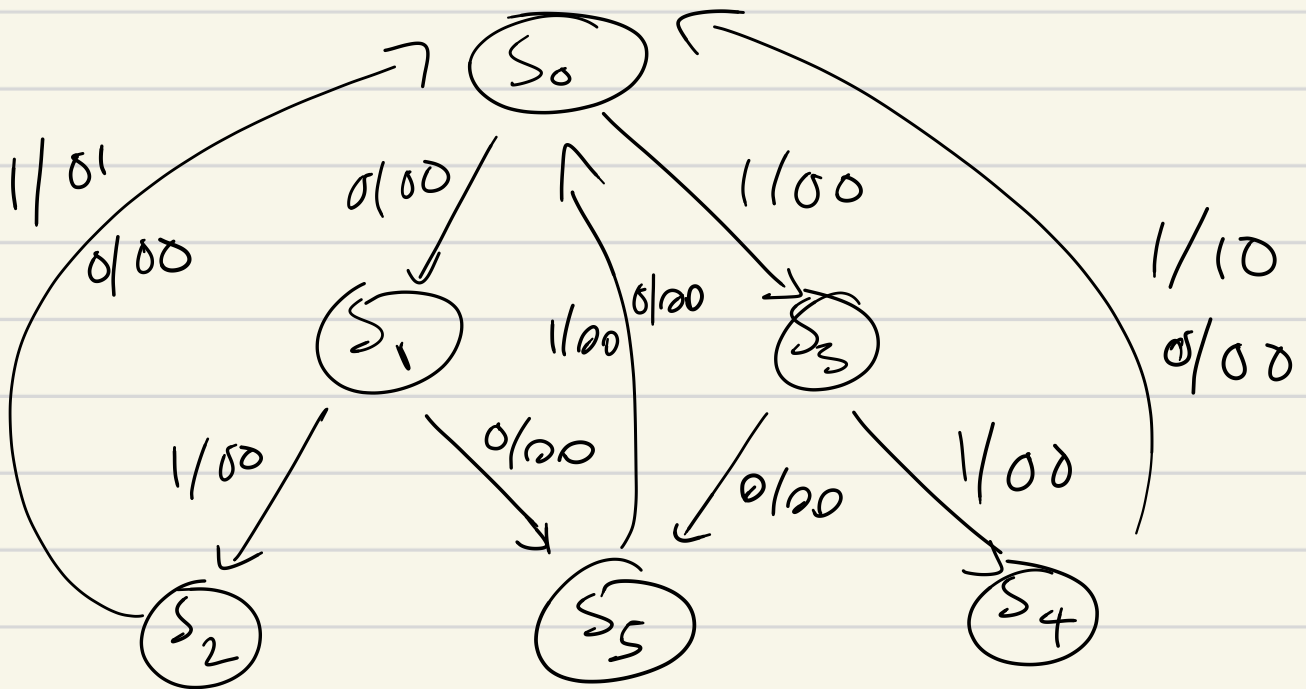

Reset	T	$Q(t+1)$
1	X	0
0	0	$Q(t)$
0	1	$Q'(t) \rightarrow \text{complement}$

3



S ₀	-	000
S ₁	-	001
S ₂	-	010
S ₃	-	011
S ₄	-	100
S ₅	-	101

Current state ABC	Next state		Out		T _A T _B T _C	
	X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1
000	001	011	00	00	001	011
001	101	010	00	00	100	011
010	000	000	00	01	010	010
011	101	100	00	00	110	111
100	000	000	00	10	100	100
101	000	000	00	00	101	101

Y₁ Y₂

AB \ CX	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	1	1

\bar{A}

$$C\bar{X} + A + BC$$

$$\hookrightarrow \boxed{\overline{TF}} \rightarrow A(t+1)$$

AB \ CX	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	X	X	X	X
10	0	0	0	0

\bar{B}

$$B + \bar{A}X$$

AB \ CX	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	0	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	1	1

\bar{C}

$$\overline{ABC} + CX + AC$$

AB \ X	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	x	x	x	x
10	0	1	0	0

Y_1

Y_1, Y_2

$$Y_1 = A\bar{C}X$$

AB \ X	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	x	x	x	x
10	0	0	0	0

Y_2

$$Y_2 = B\bar{C}X$$